

черный ящик

Условие

4. Четыре одинаковых электрических лампочки соединены между собой и подключены к сети (соединения не видны - «черный ящик»). Если выключить лампочку 1, то совокупная электрическая мощность оставшихся трех станет равной 120 Вт. Если выключить лампочку 2 (включив лампочку 1), то мощность схемы составит 90 Вт. Восстановите схему подключения лампочек и определите электрическую мощность одной лампочки. Считайте, что сопротивление каждой лампочки не зависит от температуры.

